



Radionica digitalnog dizajna I Dan I

dr. sc. Jurica Kandrata

Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju

6. - 7. svibnja 2023.

Raspored

6. svibnja 2023., subota	
9.00 - 12.00	Uvod u Verilog jezik, testne postavbe i simulaciju digitalnih sklopova
12.00 - 12.45	Pauza za ručak
12.45 - 15.00	Dizajn kombinacijskih i sekvencijalnih logičkih sklopova
7. svibnja 2023., nedjelja	
9.00 -12.00	Radni tijek s FPGA platformom
12.00 - 12.45	Pauza za ručak
12.45 - 15.00	Implementacija projekta na FPGA razvojnoj ploči

Dan I

Sadržaj

- Osnovni koncepti
- Prvi primjer
- Testni postav i simulacija
- Zadaci
- Kombinatorijski sklopovi
- Sekvencijalni sklopovi

Pregled

- Verilog HDL (Hardware Description Language) je programski jezik visoke razine koji se prvenstveno koristi za dizajn i provjeru digitalnih sklopova i sustava.
- Uveden je 1980-ih i od tada je postao industrijski standard za alate za automatizaciju elektroničkog dizajna (EDA).
- Verilog dizajnerima hardvera omogućuje da opišu strukturu i ponašanje digitalnih sustava na sažet i ljudima čitljiv način.

Moduli

- Verilog dizajni organizirani su u module, koji su osnovni gradivni blokovi jezika.
- Modul predstavlja digitalnu komponentu ili skupinu međusobno povezanih komponenti i može se instancirati unutar drugih modula za stvaranje složenih hijerarhijskih dizajna.




Vrste podataka

- Verilog podržava različite vrste podataka za predstavljanje signala, varijabli i konstanti u dizajnu. Najčešći tipovi podataka su:
 - **wire** - Predstavlja fizičku žicu ili vezu između komponenti.
 - **reg** - Predstavlja element za pohranu ili varijablu koja može sadržavati vrijednost.
 - **integer, real, time** - tipovi numeričkih podataka za predstavljanje brojeva i vremenskih vrijednosti.
 - Nizovi i memorije - strukture podataka za pohranu višestrukih vrijednosti.

Strukturni opis

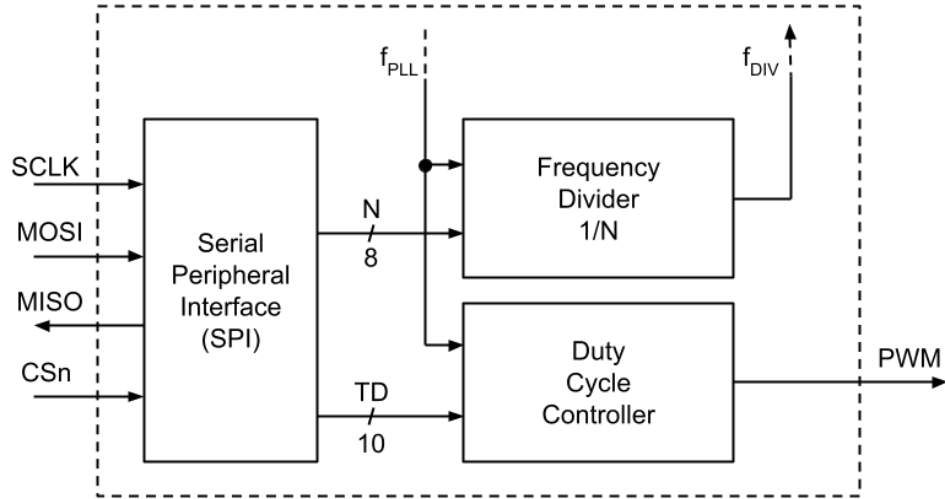- Verilog omogućuje dizajneru da opiše strukturu digitalnog sustava određivanjem komponenti i njihovih međusobnih veza.
- Ova metoda opisa je prikladna za dizajne na razini vrata ili razini prijenosa registra (RTL).




Opis ponašanja

- Verilog također podržava opis ponašanja, koji se fokusira na funkcionalnost i rad digitalnog sustava, a ne na njegovu strukturu.
- Ova se metoda koristi za opisivanje ponašanja komponenti na visokoj razini apstrakcije, često koristeći konstrukcije kao što su **always** blokovi, **if-else** naredbe i petlje.

Structural
 
```
module mux2to1(  
    input S, A, B,  
    output Out );  
    wire S_, AnS_, BnS;  
    not (S_, S);  
    and (AnS_, A, S_);  
    and (BnS_, B, S);  
    or (Out, AnS_, BnS);  
endmodule
```



Behavioral

```
module mux2to1(  
    input S, A, B,  
    output Out );  
    assign Out = (~S & A) | (S & B);  
endmodule
```

Better:


```
assign Out = S ? B : A;
```

Proceduralni blokovi

- Verilog sadrži konstrukcije za opisivanje ponašanja digitalnih sustava pomoću konstrukcija proceduralnog programiranja kao što su **always** blokovi, **initial** blokovi i zadaci.
- Ovi konstrukti omogućuju dizajnerima da opišu kako bi se sustav trebao ponašati u različitim uvjetima ili događajima.


Testni postav

 - U Verilogu, testni postav (*testbench*) je zasebni modul koji se koristi za simulaciju i provjeru funkcionalnosti dizajna.
- testni postav daju pobudu testiranom dizajnu (*Unit Under Test*, UUT) i prate njegove reakcije kako bi se osigurao ispravan rad.




Simulacija

 - Verilog dizajni obično se provjeravaju kroz simulaciju, koja dizajnerima omogućuje promatranje ponašanja sustava u različitim uvjetima i provjeru njegove funkcionalnosti prije nego što pređu na faze sinteze i implementacije.




Sinteza

 - Nakon provjere dizajna korištenjem simulacije, on se može sintetizirati u spojnu listu (*netlist*) na razini vrata, što je prikaz dizajna korištenjem logičkih vrata i flip-flopova.
- Tase spojna lista zatim može koristiti za daljnju obradu, kao što je analiza potrošnje i vremena, prije implementacije u FPGA ili ASIC.



Register Transfer Level (RTL) dizajn

 

```
module rtl_example (clk, Q);  
  
    input  wire  clk;  
    output reg   Q;  
  
    wire D;  
  
    // combinatorial  
    assign D = ~Q;  
  
    // sequential  
    always @ (posedge clk)  
        Q <= D;  
  
endmodule
```

Pregled Verilog jezika

Komentari, blokovi i konstante

Comments

```
// One-liner
/* Multiple
lines */
```

Blocks

```
begin
    // block content
end
```

Numeric Constants

```
// The 8-bit decimal number 106:
8'b_0110_1010 // Binary
8'o_152 // Octal
8'd_106 // Decimal
8'h_6A // Hexadecimal
"j" // ASCII

78'bZ // 78-bit high-impedance
```


Mrežne točke, varijable, parametri, moduli...

Nets and Variables

```
// Assign wires outside always blocks
wire [3:0] w;
// Assign regs inside always blocks
reg  [1:7] r;
reg  [7:0] mem [31:0];
integer j; // Compile-time var.
```

Parameters

```
parameter N = 8;
localparam State = 2'd3;
```

Module

```
module MyModule
    #(parameter N = 8) // Optional
    parameter
        (input Reset, Clk,
         output [N-1:0] Output);
    // Module implementation
endmodule
```

Operatori

Operators

// Select

A[N] A[N:M]

// Reduction AND, NAND, OR, NOR,
XOR, XNOR

&A ~&A |A ~|A ^A ~^A

// Compliment LOGICAL, BITWISE

!A ~A

// Unary

+A -A

// Concatenate

{A, ..., B}

// Replicate

{N{A}}

// Arithmetic

A*B A/B A%B

A+B A-B

// Shift

A<<B A>>B

// Relational

A>B A<B A>=B A<=B

A==B A!=B

// Bit-wise AND, XOR, XNOR, OR

A&B

A^B A~^B

A|B

// Logical AND, OR

A&&B

A||B

// Conditional IF THEN ELSE

A ? B : C

Instanciranje modula i dodjeljivanje vrijednosti

Module Instantiation

```
// Override default parameter:  
// setting N = 13  
MyModule #(13) MyModule1  
    (Reset, Clk, Result);
```

Assignments

```
assign Output = A * B;  
assign {C, D} = {D[5:2], C[1:9], E};  
// blocking assignment in always block  
a = b; // use in combinational logic  
// nonblocking assignment in always block  
a <= b; // use in sequential logic
```

Naredba case, sinkroni blok i petlja

Case

```
always @(*) begin
    case(Mux)
        2'd0: A = 8'd9;
        2'd1,
        2'd3: A = 8'd103;
        2'd2: A = 8'd2;
        default;;
    endcase
end
```

Synchronous

```
always @(posedge Clk) begin
    if(Reset) B <= 0;
    else      B <= B + 1'b1;
end
```

Loop

```
always @(*) begin
    Count = 0;
    for(j = 0; j < 8; j = j+1)
        Count = Count + Input[j];
end
```

Osnovni primjer

Primjer modula - Brojilo

```
1 module counter (  
2     input clk,  
3     input reset,  
4     output reg [3:0] count  
5 );  
6  
7     // Always block triggered on positive edge of the clock  
8     always @(posedge clk) begin  
9         if (reset) begin  
10             count <= 4'b0000; // Reset count to 0 if reset is high  
11         end  
12         else begin  
13             count <= count + 4'b0001; // Increment count by 1 on every clock cyc  
14         end  
15     end  
16  
17 endmodule
```

```
1 module counter (
```

- Ovaj redak deklarira novi modul pod nazivom "counter".
- Moduli su osnovni građevni blokovi u Verilogu, koji predstavljaju digitalne komponente ili grupe međusobno povezanih komponenti.

```
2  input clk,  
3  input reset,
```

- Ovi redovi deklariraju ulazne portove za modul.
- U ovom primjeru, ulazi su signal takta (clk) i signal resetiranja (reset).


```
4 output reg [3:0] count
```

- Ovaj redak deklarira izlazni port pod nazivom "count" s 4-bitnim reg tipom podataka.
- Vrsta podataka "reg" koristi se za predstavljanje elementa za pohranu ili varijable koja može sadržavati vrijednost.

```
8 always @(posedge clk) begin
```

- always blok je proceduralna konstrukcija koja se koristi za opisivanje ponašanja modula.
- U ovom slučaju, aktivira se na pozitivnom rubu taktnog signala (posedge clk).

```
9      if (reset) begin
10          count <= 4'b0000;
11      end
```

- Izjava if-else provjerava je li signal resetiranja visok.
- Ako je tako, vraća broj na 0.
- Blokovi koda se nalaze između begin-end ključnih riječi.

```
12     else begin  
13         count <= count + 4'b0001;  
14     end
```

- Izjava if-else provjerava je li signal resetiranja visok.
- Ako nije tako, ovaj redak povećava brojač za 1.

```
17 endmodule
```

- Ova linija označava kraj definicije modula.

Primjer testnog postava - Brojilo (I)

SV/Veril

```
1 `timescale 1ns/1ps
2
3 module counter_tb;
4
5     // Declare signals
6     reg clk;
7     reg reset;
8     wire [3:0] count;
9
10    // Instantiate the counter module
11    counter my_counter (
12        .clk(clk),
13        .reset(reset),
14        .count(count)
15    );
16
17    // clock generation
18    always begin
19        #5 clk = ~clk;
20    end
```

Primjer testnog postava - Brojilo (II)

```
22 // stimulus generation and checking
23 initial begin
24     // Initialize signals
25     clk = 0;
26     reset = 0;
27
28     // Apply reset
29     #10 reset = 1;
30     #10 reset = 0;
31
32     // Monitor count and vcd
33     $monitor("At time %t, count = %b", $time, count);
34     $dumpfile("dump.vcd"); $dumpvars;
35
36     // Run simulation for a specified time
37     #100 $finish;
38 end
39
40 endmodule
```

```
1 `timescale 1ns/1ps
```

- Ova direktiva postavlja vremensku rezoluciju i preciznost za simulaciju.
- U ovom slučaju, rezolucija je 1 nanosekunda, a preciznost je 1 pikosekunda.


```
3 module counter_tb;
```

- Ovaj redak deklarira novi testni modul pod nazivom "counter_tb".

```
5 // Declare signals
6 reg clk;
7 reg reset;
8 wire [3:0] count;
```

- Redovi 6 i 7 deklariraju signale takta i resetiranja kao reg tipove podataka, koji mogu sadržavati vrijednosti tijekom simulacije.
- Redak 8 deklarira 4-bitnu žicu za izlaz brojača iz modula brojača.

```
10 // Instantiate the counter module
11 counter my_counter (
12     .clk(clk),
13     .reset(reset),
14     .count(count)
15 );
```

- Redak 11 instancira modul "counter" s imenom instance "my_counter".
- Linije 12-14 povezuju signale testnog postava s odgovarajućim priključcima modula "counter".

```
16  
17 // clock generation  
18 always begin  
19     #5 clk = ~clk;  
20 end
```

- Ovaj blok generira periodički signal sata s periodom od 10 vremenskih jedinica (5 vremenskih jedinica visoko, 5 vremenskih jedinica nisko).

```
22 // stimulus generation and checking
23 initial begin
24     // Initialize signals
25     clk = 0;
26     reset = 0;
27
28     // Apply reset
29     #10 reset = 1;
30     #10 reset = 0;
```

- Ovaj blok primjenjuje pobudu na dizajn koji se testira (UUT).
- Inicijalizira signale takta i resetiranja, primjenjuje impuls resetiranja, a zatim nadzire izlaz brojača.

```
32 // Monitor count
33 $monitor("At time %t, count = %b", $time, count);
34 $dumpfile("dump.vcd"); $dumpvars;
```

- \$monitor se koristi za praćenje i ispis vrijednosti signala tijekom simulacije
- \$dumpfile i \$dumpvars rade zajedno za pohranu promjena vrijednosti signala u izlaznu datoteku za analizu nakon simulacije i otklanjanje pogrešaka.
- Ovi su zadaci korisni za razumijevanje ponašanja vašeg dizajna tijekom simulacije i identificiranje problema koji se mogu pojaviti.

```
35  
36 // Run simulation for a specified time  
37 #100 $finish;
```

- Ovaj zadatak sustava koristi se za završetak simulacije nakon određenog vremena.

EDA playground (I)

- Online simulator za HDL jezike
- Obavezna izrada računa
- Okviri za unos modula i ispitnog postava (testbench)
- Podržava niz simulatora i HDL knjižnica

EDA playground (II)

- Postavke simulatora
 - Aldec Riviera Pro 2022.04
- Odabrati Open EPWave after run

▼ Tools & Simulators ?

Aldec Riviera Pro 2022.04 ▼

Compile Options ?

-timescale 1ns/1ns

Run Options ?

+access+r

Run Time: 10 ms

- ☐ Use **run.do** Tcl file
- ☐ Use **run.bash** shell script
- ☒ Open **EPWave** after run
- ☐ Download files after run

EDA playground (II)

Log Share	
# KERNEL: At time	85000, count = 0111
# KERNEL: At time	95000, count = 1000
# KERNEL: At time	105000, count = 1001
# KERNEL: At time	115000, count = 1010
# KERNEL: At time	125000, count = 1011
# KERNEL: At time	135000, count = 1100
# KERNEL: At time	145000, count = 1101
# KERNEL: At time	155000, count = 1110
# KERNEL: At time	165000, count = 1111
# KERNEL: At time	175000, count = 0000
# KERNEL: At time	185000, count = 0001
# KERNEL: At time	195000, count = 0010

- Okvir Log za prikaz rezultata simulacije

Simulacija brojila



Zadaci (I)

1. Promijeniti naziv modula iz **counter** u **brojilo**.
2. Promijeniti naziv ulaznog priključka **reset** u **reset_n**.
3. Promijeniti aktivnu razinu priključka **reset_n** iz visoke u nisku.

Zadaci (II)

4. Promijeniti širinu brojila s **4 bita** na **8 bitova**.
5. Produljiti vrijeme simulacije sa **~100** na **~1000** vremenskih jedinica.
6. Prilagoditi ispis simulacije iz
At time **105000, count = 1001**
u Vrijeme: **105000, broj = 1001**
7. Promijeniti period signala takta iz **10** u **8** vremenskih jedinica.

Zadaci (III)

8. Dodati ulazni priključak **zadano** širine 8 bitova.
9. Implementirati postavljanje registra **count** na vrijednost **zadano** tokom resetiranja.
10. Dodati ulazni priključak **gore_dolje**.
11. Implementirati upravljanje brojanjem prema gore i dolje u ovisnosti o priključku **gore_dolje**.

Zadaci (IV)

12. Dodati izlazni priključak **gotov**.
13. Implementirati postavljanje izlaznog priključka **gotov** kada registar **count** je jednak nuli.

Kombinacijski sklopovi

- Kombinacijski moduli su digitalni sklopovi koji nemaju memorijske elemente niti povratne sprege.
- Njihovi izlazi ovise isključivo o trenutnim vrijednostima njihovih ulaza.

Primjer kombinacijskog sklopa - Multiplekser

- Multiplekser je uređaj koji odabire jedan od nekoliko ulaznih signala na temelju signala odabira i usmjerava odabrani ulaz na izlaz.
- Zadatak: Zamijeniti izbor izlaza.

```
module mux_2to1 (  
    input a,  
    input b,  
    input sel,  
    output y  
);  
    assign y = sel ? b : a;  
endmodule
```

Primjer kombinacijskog sklopa - Dekoder

- Dekoder je sklop koji uzima N-bitni binarni ulaz i aktivira jednu od 2^N izlaznih linija ovisno o ulaznoj vrijednosti.

```
module decoder_2to4 (  
    input [1:0] in,  
    output [3:0] out  
);  
    assign out = 4'b0001 << in;  
endmodule
```

- Zadatak: Proširiti dekode na **3to8**.

Primjer kombinacijskog sklopa - Enkoder

- Enkoder je sklop koji pretvara $2^N - 1$ ulaz u N-bitni binarni kod koji predstavlja aktivnu ulaznu liniju.
- Zadatak: Proširiti enkoder na **8to3**.

```
module encoder_4to2 (  
    input [3:0] in,  
    output reg [1:0] out  
);  
    always @* begin  
        case (in)  
            4'b0001: out = 2'b00;  
            4'b0010: out = 2'b01;  
            4'b0100: out = 2'b10;  
            4'b1000: out = 2'b11;  
            default: out = 2'b00;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

Primjer kombinacijskog sklopa - Komparator

- Komparator je sklop koji uspoređuje dva binarna broja i utvrđuje jesu li jednaki ili je jedan veći ili manji od drugog.
- Zadatak: Proširiti komparator na **8 bita**.

```
module comparator_4bit (  
    input [3:0] a,  
    input [3:0] b,  
    output eq,  
    output a_gt_b,  
    output a_lt_b  
);  
    assign eq = (a == b);  
    assign a_gt_b = (a > b);  
    assign a_lt_b = (a < b);  
endmodule
```

Sekvencijalni sklopovi

- Sekvencijalni moduli su digitalni sklopovi koji sadrže memorijske elemente, kao što su bistabili.
- Izlaz sekvencijalnog modula ne ovisi samo o njegovim trenutnim ulazima, već i o njegovom prethodnom stanju.

Primjer sekvencijalnog sklopa - D bistabil

- D bistabil je memorijski element koji hvata i pohranjuje vrijednost D ulaza na uzlaznom rubu takta.
- Zadatak: Proširiti u registar širine 8.

```
module d_flip_flop (  
    input clk,  
    input d,  
    output reg q  
);  
    always @(posedge clk) begin  
        q <= d;  
    end  
endmodule
```

Primjer sekvencijalnog sklopa - Posmačni registar

- Posmačni registar je sekvencijalni sklop koji pomiče svoje pohranjene podatke za jednu poziciju u svakom taktu.
- Zadatak: Promijeniti ubacivanje nove vrijednosti s **LSB** na **MSB**.

```
module shift_register_4bit (  
    input clk,  
    input d_in,  
    output [3:0] d_out  
);  
    reg [3:0] data;  
  
    always @(posedge clk) begin  
        data <= {data[2:0], d_in};  
    end  
  
    assign d_out = data;  
endmodule
```

Primjer sekvencijalnog sklopa - Datoteka registra (I)

```
module register_file_4x4 (  
    input clk,  
    input [1:0] read_addr,  
    input [1:0] write_addr,  
    input [3:0] data_in,  
    input write_enable,  
    output [3:0] data_out  
);  
    reg [3:0] registers[3:0];  
  
    always @(posedge clk) begin  
        if (write_enable) begin  
            registers[write_addr] <= data_in;  
        end  
    end  
  
    assign data_out =  
        registers[read_addr];  
endmodule
```


Primjer sekvencijalnog sklopa - Datoteka registra (II)

- Datoteka registra je skup registara koji se mogu čitati i pisati pomoću kontrolnih signala.
- Zadatak: Proširiti na **128x8**.

Primjer sekvencijalnog sklopa - Automat

- Automat je sekvencijalni sklop koji prelazi između unaprijed definiranog skupa stanja na temelju svojih ulaza i trenutnog stanja.

- Zadatak: Proširiti na **4 stanja** s prijelazima:
 - $00 \rightarrow 11$
 - $01 \rightarrow 10$
 - $10 \rightarrow 00$
 - $11 \rightarrow 01$

```
module simple_fsm (  
    input clk,  
    input reset,  
    output reg state  
);  
    always @(posedge clk) begin  
        if (reset) begin  
            state <= 1'b0;  
        end else begin  
            state <= ~state;  
        end  
    end  
endmodule
```